

[← Enrere](#) | [🏠 Pàgina principal](#)

LED

Arduino

Resumen

Aprenderemos a cambiar el **brillo** de un LED usando diferentes valores de resistencia.

Componentes necesario:

- [x] (1) x Placa ``Arduino`` UNO
- [x] 1 LED rojo de 5 mm
- [x] (1) x resistencia de 220 ohmios
- [x] (1) x resistencia de 1 k ohm
- [x] (1) x resistencia de ohmio 10 k
- [x] (2) x M M cables (cables de puente de macho a macho)

¿Qué es un LED?


En esta lección, usarás tal vez el más común de todos los LEDs: un LED de 5mm de color rojo. 5mm se refiere al diámetro del LED. Otros tamaños comunes son 3mm y 10mm.

¿Cómo se conecta?

Directamente no se puede conectar un LED a una batería o fuente de tensión porque:

1. El LED tiene un polo positivo y un negativo y no se encenderá si se conectan mal.
 2. Un LED con una resistencia para limitar la corriente que circula a través de él.
-

Ejemplo de LED

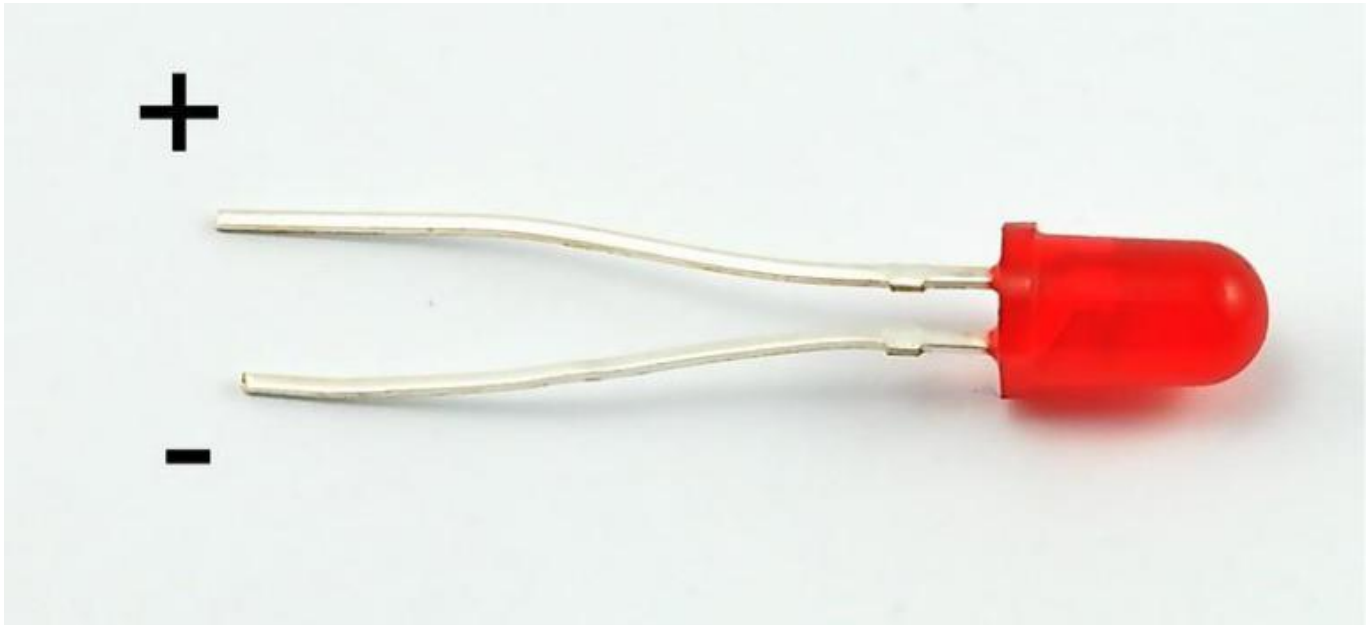

Advertencia

Si no utilizas una resistencia con un LED, entonces se puede quemar casi de inmediato, como demasiada corriente fluiría a través, calienta y destruye al 'cruce' donde se produce la luz. Hay dos maneras de saber cuál es el positivo del LED y cuál la negativa. En primer lugar, el positivo es más largo.

En segundo lugar, donde la pata del negativo entra en el cuerpo del LED, hay un borde plano para el caso del LED.

La patilla más larga es el **positivo**.

Resistencias

Como su nombre lo indica, resistencias de resisten el flujo de electricidad. Cuanto mayor sea el valor de la resistencia, resiste más y la menos corriente fluiría a través de él. Vamos a usar esto para controlar cuánta electricidad fluye a través del LED y por lo tanto, como claramente brilla.

Resistencias: ejemplo



Resistencias: unidades

-
- La **unidad** de resistencia se denomina Ohm, que se abrevia generalmente a Ω la letra griega Omega.
 - 1 Ohm es un valor bajo
 - Valores de resistencias en $k\Omega$ (1.000 Ω) y $M\Omega$ (1.000.000 Ω). (kiloohmios y megaohmios).
-

Resistencias: valores

En esta lección, vamos a utilizar tres valores diferentes de resistencia:


- ☒ 220 Ω
 - ☒ 1 $k\Omega$
 - ☒ 10 $k\Omega$
-

Resistencias: diferencias

Estas resistencias todas se ven iguales, excepto que tienen **rayas de colores** diferentes en ellos. Estas rayas decirte el valor de la resistencia.

El **código** de color resistor tiene tres franjas de colores y luego una banda de oro en un extremo.

Ejemplo identificación resistencia

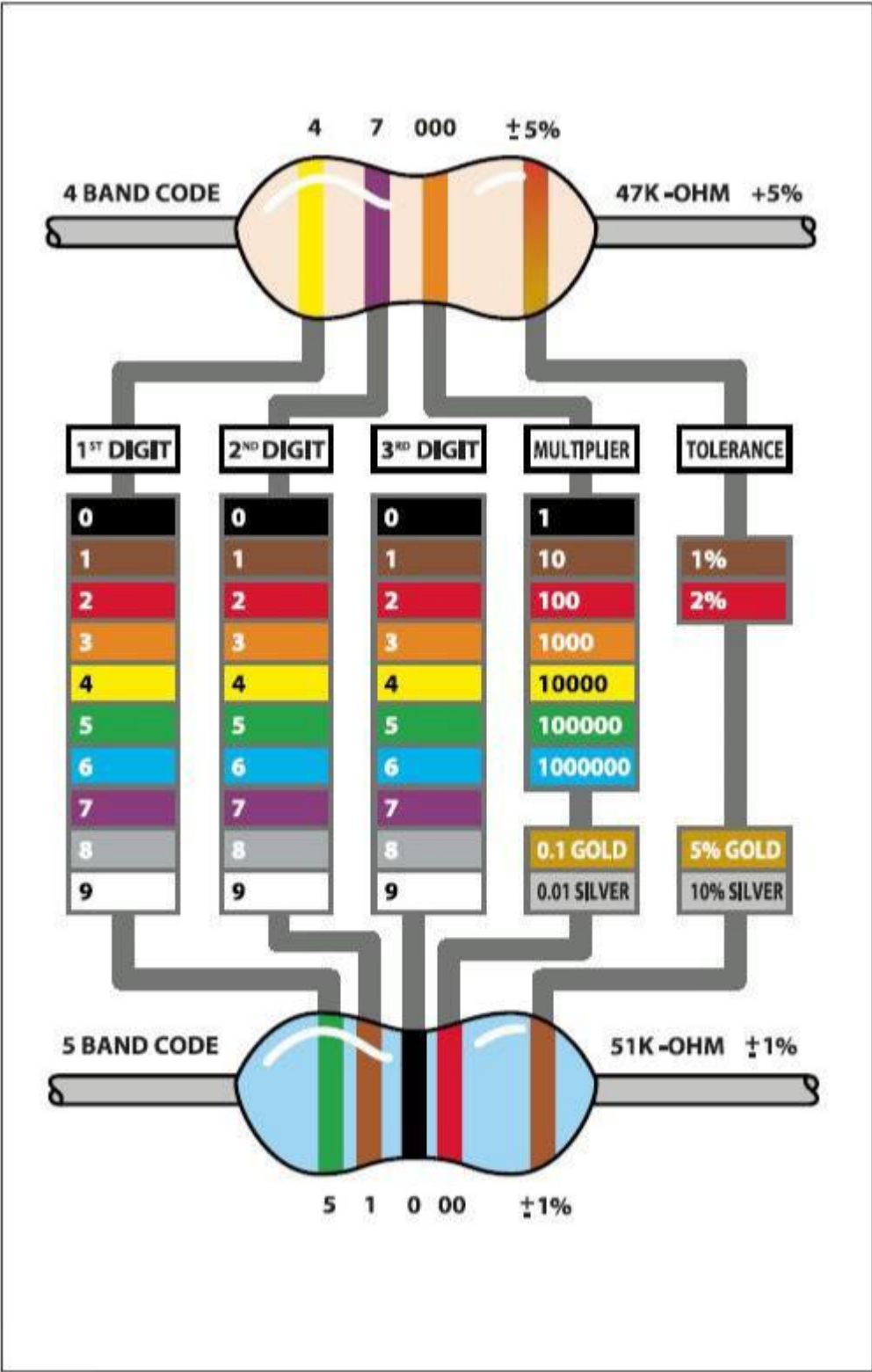

Resistencias: orientación

A diferencia de los **LED**, resistencias no tienen un cable positivo y negativo. Se puede conectar de cualquier manera alrededor.

Resistencias: medición

Si desconocemos el valor de una resistencia, también podemos medir su valor utilizando un **multímetro**.



Esquema

