### Prácticas LED

Vamos a aprender a utilizar luces LED, botones y resistencias utilizando Arduino.


Para ello, diseñaréis, programaréis y simularéis circuitos variados utilizando principalmente resistencias, LEDs y botones.

### Práctica 1: Parpadeo LED integrado


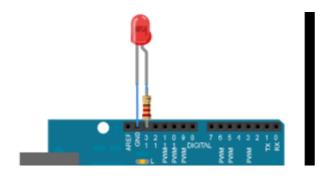
# Práctica 2: Parpadeo LED Rojo externo

Parpadeo de un LED Rojo conectado aArduino.




# Práctica 3: semáforo simple

### Semáforo de coches

En esta práctica programaremos un semáforo con tres leds: rojo, amarillo y verde, simulando un semáforo.

#### Montaje

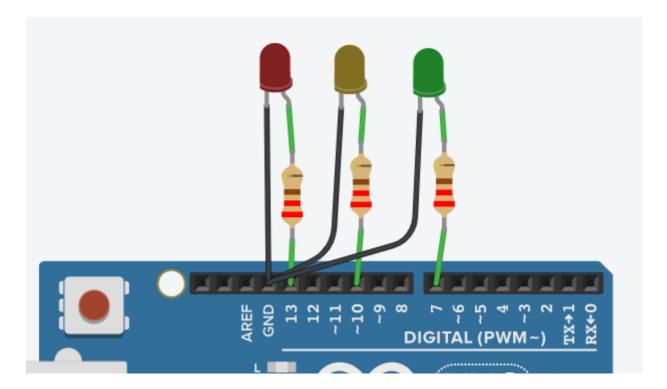

#### Código


```
// ``C++`` code
//
void setup()
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
}
void loop()
{
 //Encender verde
 digitalWrite(7, HIGH);
 digitalWrite(10, LOW);
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(5000);
 //Encender amarillo
 digitalWrite(7, LOW);
 digitalWrite(10, HIGH);
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(2000);
 //Encender rojo
 digitalWrite(7, LOW);
 digitalWrite(10, LOW);
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(5000);
}
```

### Práctica 4: semáforo de coches y peatones

Como ampliación, en este montaje controlaremos dos semáforos. Uno de peatones, y uno de coches.

- Cuando el de coches esté en rojo, el de peatones estará en verde, y viceversa
- El semáforo de coches pasa de verde a rojo pasando por el amarillo, y del rojo al verde directamente.

#### Montaje

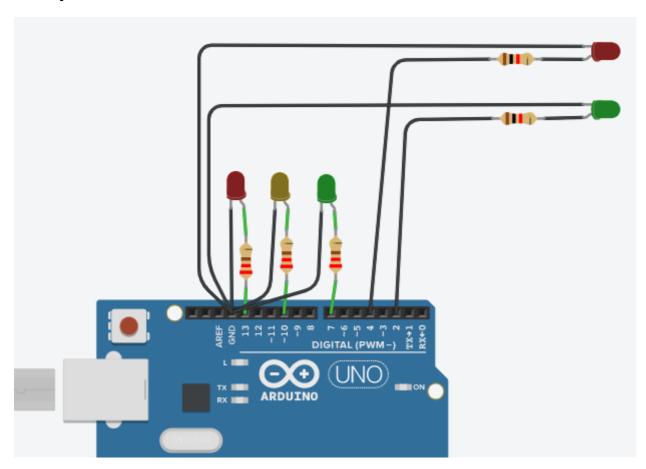


# Práctica 5: Semáforo con pulsador

En este ejemplo, el semáforo estará siempre en rojo, a no ser que pulsemos el botón. En ese caso, el semáforo pasará a verde, luego a ámbar y, por último, a rojo.

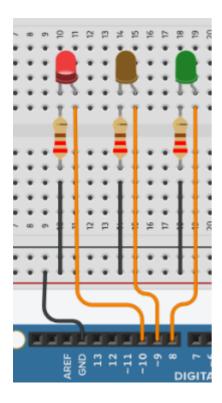
#### Conexiones


Elegiremos 3 pines a los que colocar los LED, en mi caso 8, 9 y 10. Los 3 LED tendrán una resistencia en el camino, para protegerlos.

Tanto los LED como el pulsador se conectaran por la otra patilla hacia la entrada GND (tierra).



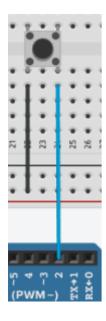El pulsador irá conectado a otro pin, en mi caso he elegido el 2.



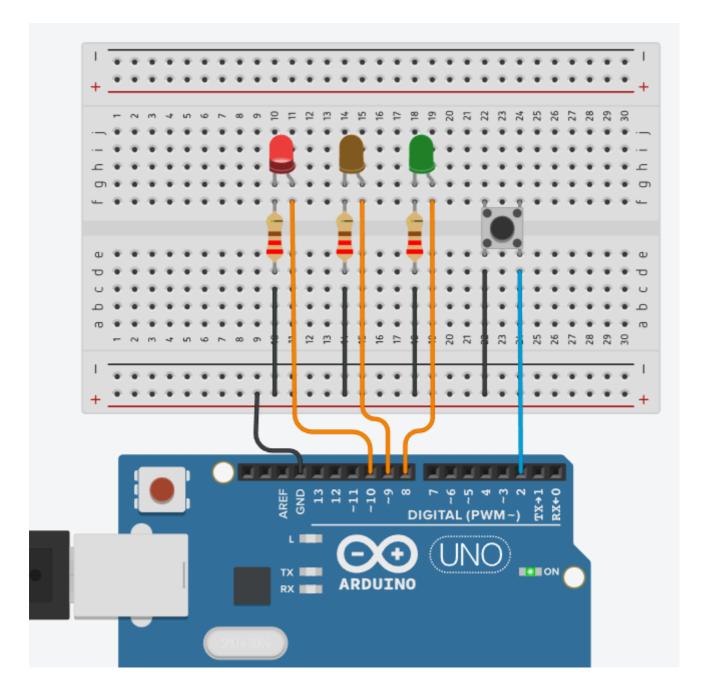

### Código del programa

```
int ledVerde = 8;
int ledAmarillo = 9;
int ledRojo = 10;

int boton = 2;

void setup()
{
    pinMode(ledVerde, OUTPUT);
    pinMode(ledAmarillo, OUTPUT);
    pinMode(ledRojo, OUTPUT);

    pinMode(ledRojo, HIGH);
```

```
void loop()
  if (digitalRead(boton) == LOW){
    delay(1000);
    //Encender verde
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
    digitalWrite(ledRojo, LOW);
    delay(5000);
    //Encender amarillo
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledAmarillo, HIGH);
    digitalWrite(ledRojo, LOW);
    delay(2000);
    //Encender rojo
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
    digitalWrite(ledRojo, HIGH);
    delay(5000);
  }
}
```

Una vez que la simulación sea correcta, pasaremos a implementar el circuito físicamente y programarlo.

